
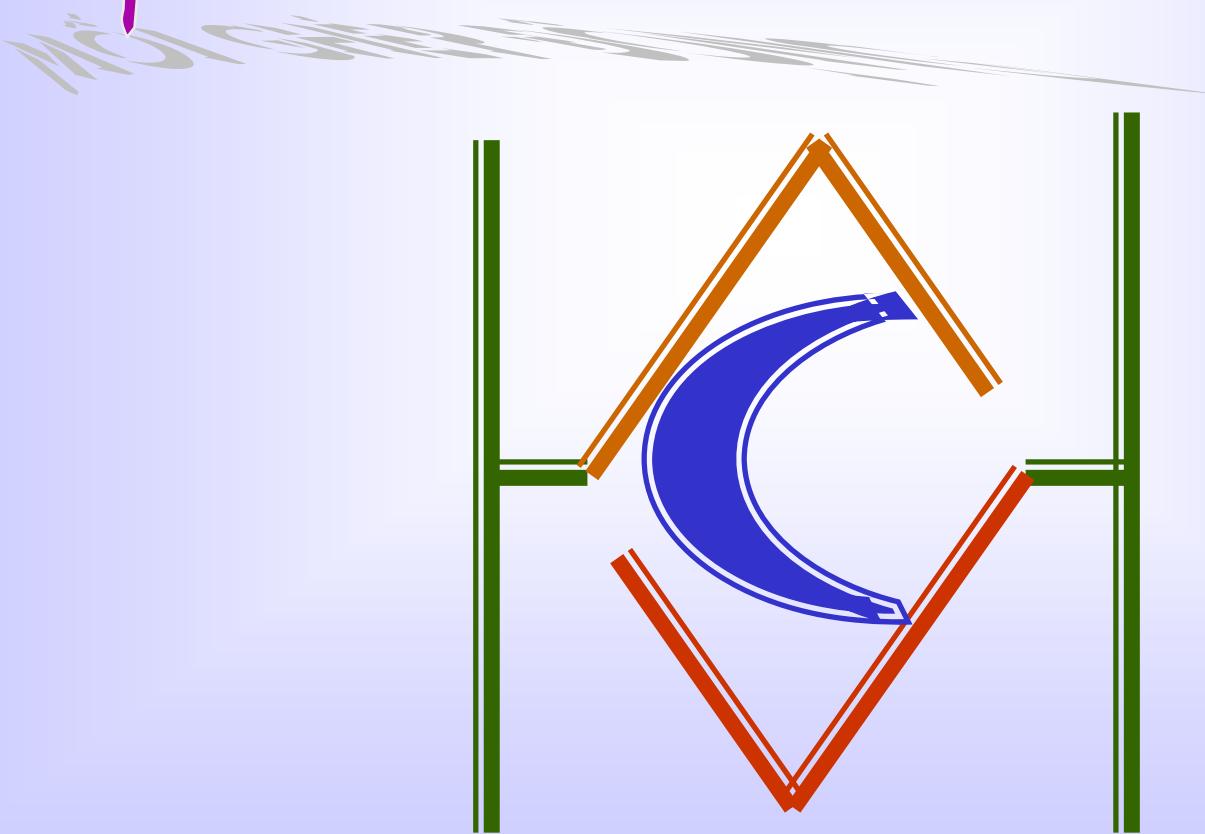


MỒI GHÉP ĐỒNG

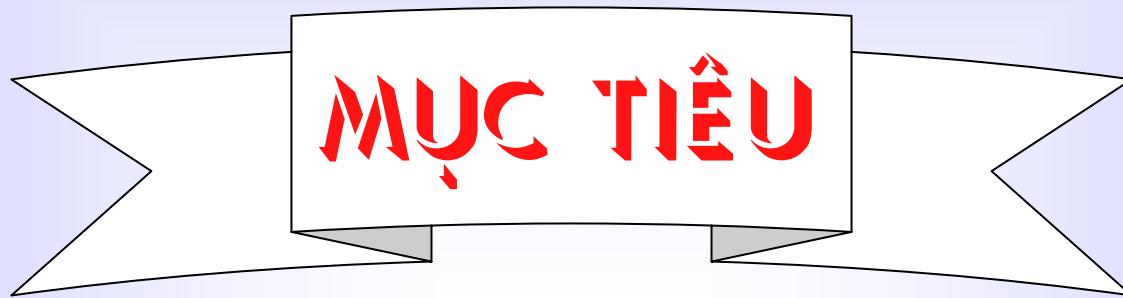

# BÀI 42 : MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA



- ❖ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp.
- ❖ Hiểu được chức năng và sử dụng máy biến áp một pha.

# BÀI 42 : MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA


Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:

Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng để biến đổi..  
điện áp của dòng điện xoay chiều một pha.

# BÀI 42 : MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA
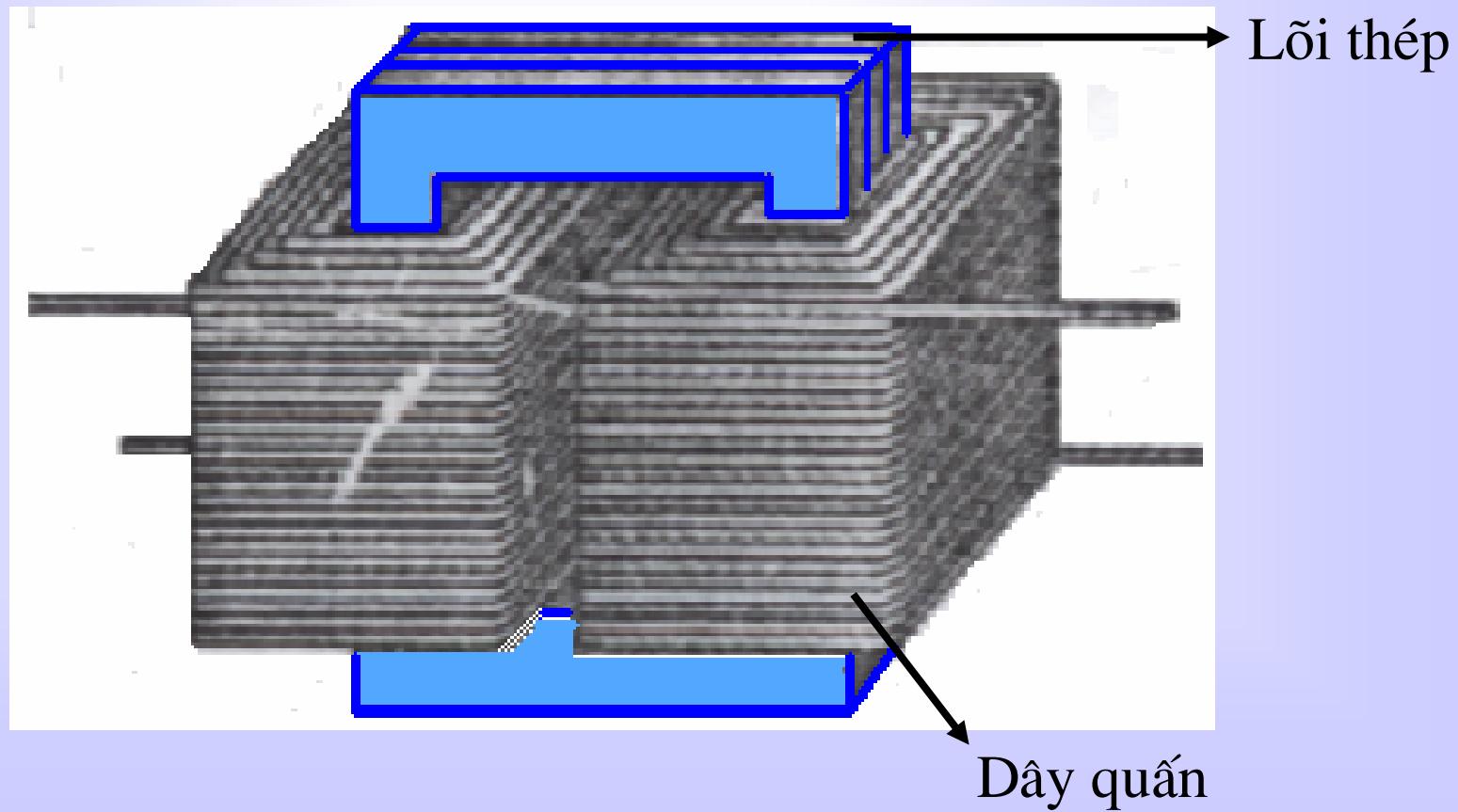
## I- CẤU TẠO

Máy biến áp một pha gồm hai bộ phận chính : lõi thép và dây quấn




# BÀI 42 : MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

## I- CẤU TẠO

Máy biến áp một pha gồm hai bộ phận chính : lõi thép và dây quấn

Lõi thép dùng để dẫn từ.

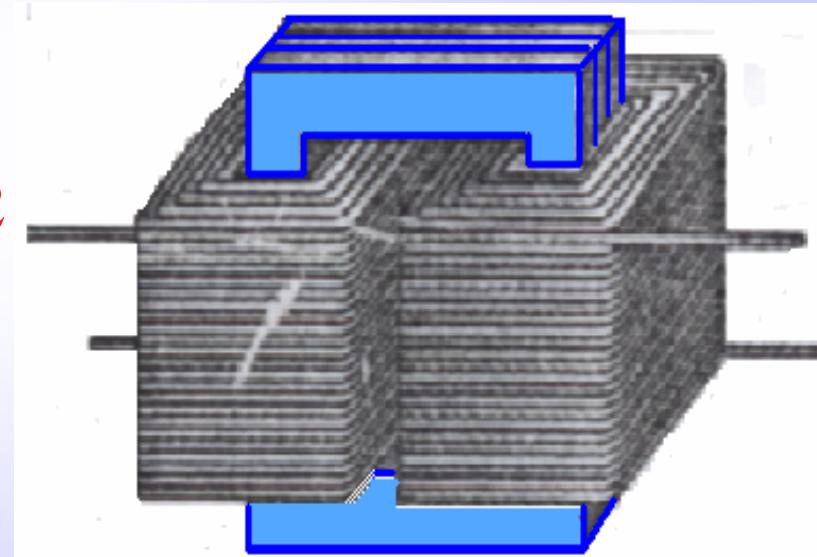Máy biến áp một pha thường có 2 dây quấn: dây quấn đầu vào nối với nguồn điện có điện áp  $U_1$ , dây quấn lấy điện ra sử dụng có điện áp  $U_2$ .



# BÀI 42 : MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA


## II – NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

1- Dây quấn sơ cấp có  $N_1$  vòng dây.

2- Dây quấn thứ cấp có  $N_2$  vòng dây.

Điện áp sơ cấp  $U_1$ .

Điện áp thứ cấp  $U_2$ .

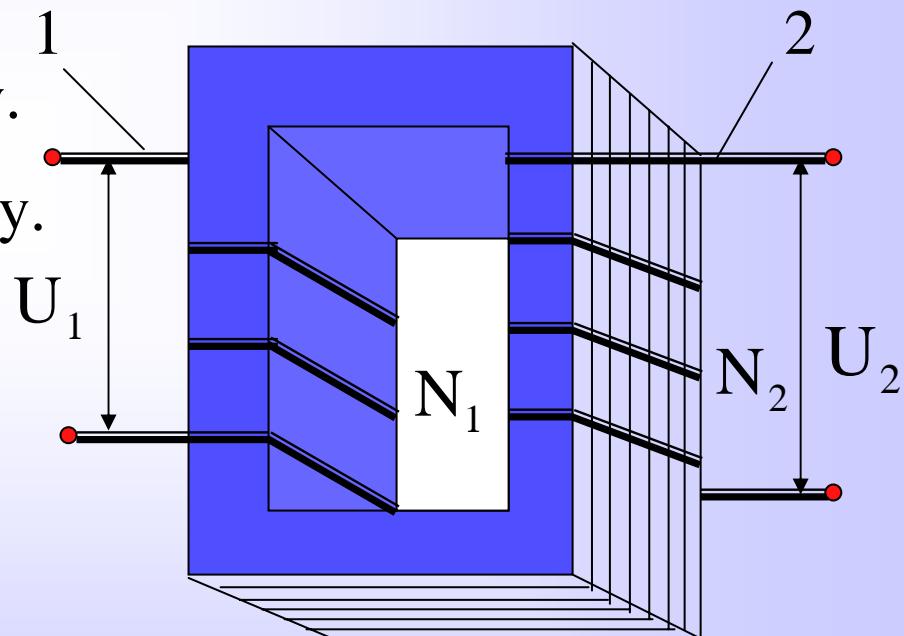

# BÀI 42 : MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

## II – NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

Tỉ số giữa 2 điện áp sơ cấp và thứ cấp bằng tỉ số vòng dây của chúng

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2}$$

Điện áp lấy ra ở thứ cấp  $U_2$  là:

$$U_2 = U_1 \frac{N_2}{N_1}$$

